

## Hinweis

Die vorliegende Zusammenfassung wurde im Rahmen der jeweiligen Lehrveranstaltung an der Universität Bonn erstellt. Sofern im oberen Teil der ersten Seite oder auf der unten angegebenen Webseite nicht anders vermerkt, wurde diese Zusammenfassung von mir, Marvin Zanke, alleine angefertigt. Für mehr Informationen und meine gesamten Unterlagen, siehe:

<https://www.physics-and-stuff.com/>

**Ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit der vorliegenden Zusammenfassung!**

Dieses Werk von [Marvin Zanke](#) ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.](#)

## Praktikum II

### Oszillograph

Gelbe / blaue Task : Kanal 1 bzw. 2 An-/ausschalten

Drehknöpfe : Spannung pro Skaleinheit bzw. Zeit pro Skaleinheit

Kleine Drehknöpfe : Verschiebung Spannungs-/Zeitgraphen

kleiner Dk ganz rechts: Trigger Schwellen

2 analoge Spannungseingänge  $\rightarrow$  Messschalter:  $\pm 1\%$  zzgl.  $0,5\%$  von Bereichsendwert

### Darstellung von Wechselströmen und -spannungen im Zeigerdiagramm

Ohmscher Widerstand:

Schleißwerte  $U_0$  und  $I_0$ :  $U_0 = R I_0$

Phasenlage zeitlich gleich.

Kapazität:

$$Q = C U, \quad U = U_0 \cos(\omega t), \quad I = \frac{dQ}{dt}$$

$$I_0 = \omega C U_0$$

Spannung geht Strom um Viertelperiode nach

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} \text{ Wechselstromwiderstand einer Kapazität}$$

Induktivität:

$$\Phi = L I, \quad U_{IND} = -\dot{\Phi} = -L \frac{dI}{dt}, \quad U + U_{IND} = R I$$

$$U = L \frac{dI}{dt}$$

$$U = U_0 \cos(\omega t), \quad I = I_0 \cos(\omega t - \pi/2), \quad I_0 = \frac{U_0}{\omega L}$$


Spannung geht Strom um eine Viertelperiode vor.

$$Z_L = \omega L$$

Zeilendiagramm:

$$\text{Rotation mit } V = \frac{\omega}{2\pi}$$

Projektion auf x-Achse

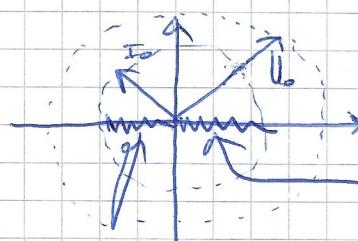

$$U = U_0 \cos(\omega t)$$

$$I = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

Serienschaltung:  $Z = \sqrt{R^2 + (wL)^2}$ ,  $\tan(\varphi) = \frac{wL}{R}$

Parallelschaltung:  $\frac{1}{Z} = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{wC}\right)^2}$ ,  $\tan(\varphi) = \frac{R}{wC}$

Impedanz - Netzwerke:  $\hat{U} = U_0 e^{j\omega t} \rightarrow \hat{I} = j\omega C \hat{U}$

$$\hat{Z}_R = R \text{ ohmscher Widerstand}$$

$$\hat{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} \text{ Kapazität}$$

$$\hat{Z}_L = j\omega L \text{ Induktivität}$$

$$A = \hat{Z} \cdot \hat{I}, \quad \hat{Z} = \text{Schleuderwiderstand} \quad \text{Re}\hat{Z}: \text{Wirkwiderstand}$$

$$\text{Im}\hat{Z}: \text{Blindwiderstand} \quad \text{I}\hat{Z}: \text{Wechselstromwiderstand}$$

$$\hat{Z}_{\text{ges}} = \hat{Z}_1 + \hat{Z}_2 \text{ : Reihenschaltung}$$

$$\frac{1}{\hat{Z}_{\text{ges}}} = \frac{1}{\hat{Z}_1} + \frac{1}{\hat{Z}_2} \text{ : Parallelschaltung}$$

$$\tan(\varphi) = \frac{\text{Im} \hat{Z}}{\text{Re} \hat{Z}}$$

$$\text{Leistung: } U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}, \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

$$\text{mittlere Wirkleistung: } \overline{P}_w = \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos(\varphi)$$